Verstaerker

Aus DC-Car

Verstärkerschaltungen

Verstärker für DC-Car-Soundmodule

Wer den Sound der verschiedenen Soundmodule gern lauter hören möchte, kann sich verschiedener Möglichkeiten bedienen.
Zum einen kann der Resonanzraum vergrößert werden. Weiterhin kann man einen größeren Lautsprecher nehmen oder
man nutzt diese Verstärkerschaltung. Der Verstärker ist für die Soundtinys verwendbar.

- **K1 Martinshorn mit Blaulicht** Beispiel rechts oben
- **K2 Martinshorn Stadt/Land** Beispiel rechts unten
- K3 Amerikanische Sirene
- K4 Hupe
- K5 Posthorn

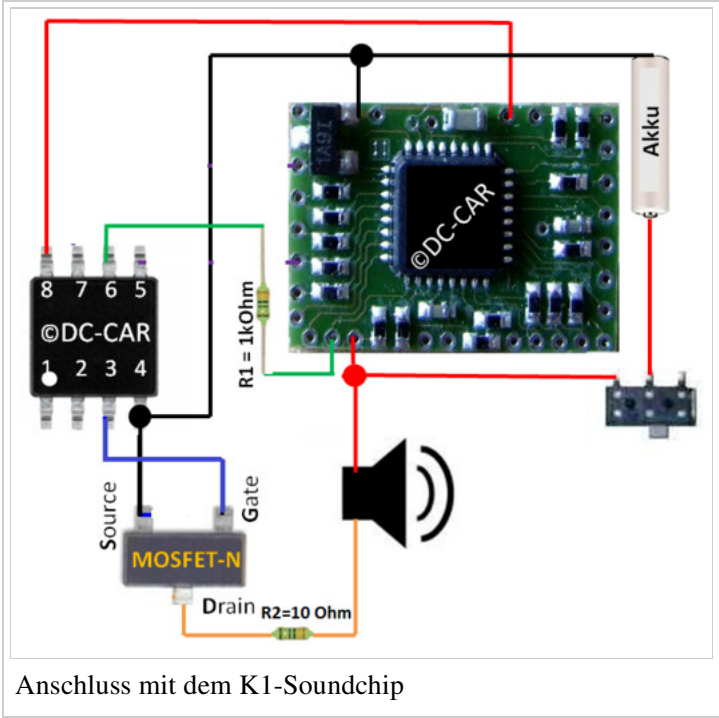

Anschluss mit dem K1-Soundchip

Der Vorteil dieser Schaltung ist, der Spannungswandler des DC-Car-Decoder wird nicht belastet.
R1= Schutzwiderstand 1-2 kohm
R2= Lautstärkewiderstand 0-100 Ohm

Hinweise zum Lautsprecher
Hinweise zum Spannungswandler

Von „http://wiki.dc-car.de/index.php?title=Verstaerker&oldid=15557“

Kategorien: DC-Car-System | Car-System | Elektronik | Anleitungen | Sound

---

- Diese Seite wurde zuletzt am 29. Dezember 2016 um 15:41:51 Uhr geändert.

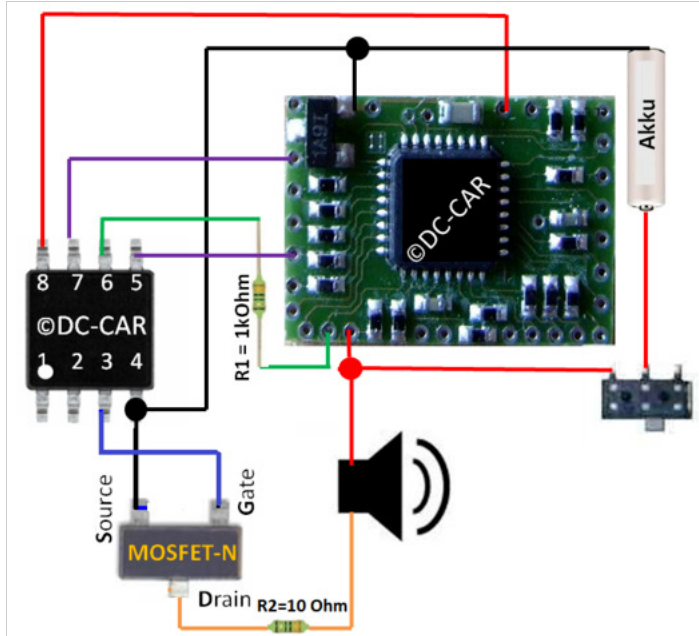

Anschluss mit dem K2-Soundchip